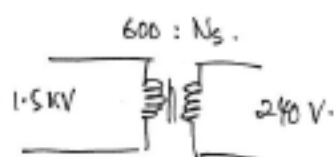


# Solution Tutorial 5 (Transformer).

①.




Assuming no losses:

$$P_{in} = P_{out}$$

$$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$$

$$\therefore N_s = \frac{V_s N_p}{V_p} = \frac{240 \times 600}{1500} = 96$$

②.

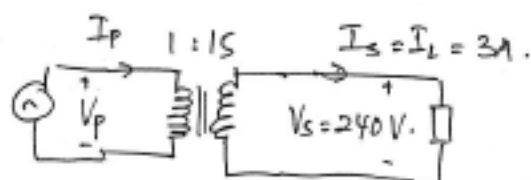

Neglect losses;


$$\therefore V_p = \frac{N_p}{N_s} \times V_s = \frac{1}{15} \times 240 = 16 \text{ V}$$

$$P_{in} = P_{out}$$

$$V_p I_p = V_s I_s$$

$$\therefore I_p = \frac{V_s I_s}{V_p} = \frac{240 \times 3}{16} = 45 \text{ A}$$

③.

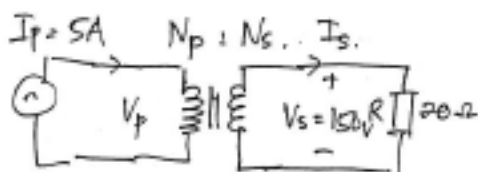

Neglecting losses:

$$P_{in} = P_{out}$$


$$V_p I_p = \frac{V_s^2}{R} = \frac{150^2}{20} = 1125 \text{ W}$$

$$\therefore V_p = \frac{1125}{5} = 225 \text{ V} \quad ; I_p = 5 \text{ A}$$

$$\therefore \text{Turns ratio, } \frac{N_p}{N_s} = \frac{V_p}{V_s} = \frac{225}{150} = \frac{3}{2}$$

④

For open circuit - Test:

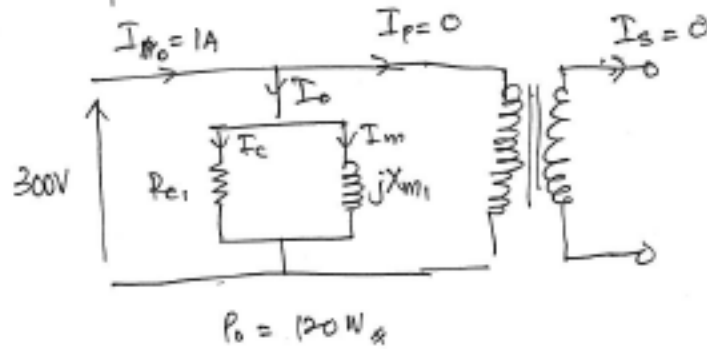


a.) Iron loss current

$$\begin{aligned}
 P_0 &= I_e^2 \times R_{e1} \\
 &= (I_e \times R_{e1}) I_e \\
 120 &= 300 \times I_e \\
 \therefore I_e &= \frac{120}{300} = 0.4 \text{ A}
 \end{aligned}$$

b.) The power factor on no-load;

phasor diagram:

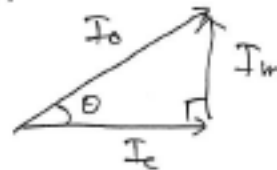

$$\text{pf} = \cos \theta = \frac{I_e}{I_0} = \frac{0.4}{1.0} = 0.4$$

c.) The magnetizing current:

$$\begin{aligned}
 I_m &= \sqrt{(I_0^2 - I_e^2)} \\
 &= \sqrt{1^2 - 0.4^2} = 0.92
 \end{aligned}$$

5

a) 
$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}$$
$$\frac{24}{240} = \frac{50}{N_1}$$
$$N_1 = 500$$

b) 
$$S_1 = V_1 I_1$$
$$2k = 240 I_1$$
$$\therefore I_1 = 8.33A$$
$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{I_1}{I_2}$$
$$\frac{24}{240} = \frac{8.33}{I_2}$$
$$\therefore I_2 = 83.3A$$

c) 
$$\Phi_1 = 4.44 N_1 f \phi_m$$
$$240 = 4.44 (500) (50) \phi_m$$
$$\therefore \phi_m = 2.162 \text{ mWb}$$

6

a) 
$$5n^2 = 3$$
$$n = 0.7746$$
  
o/p kVA at max eff  
$$= 0.7746 \times 500k$$
$$= 387.3 \text{ kVA}$$

b) Total loss at max eff.  
$$3k + 3k = 6kW$$
  
o/p 
$$= 387.3k \times 0.85$$
$$= 329.205 \text{ kW}$$

c) i/p power = o/p power + total loss  
$$= 329.205 \text{ kW} + 6 \text{ kW}$$
$$= 335.209 \text{ kW}$$
  
max eff 
$$= 1 - \frac{C}{335.205}$$
$$= 98.21$$